Microcontroladores

Semana 15

1

Preguntas previas

- Evaluación DD en sus respectivos horarios de laboratorio
 - Unidad 4 Semana 15
- En la DD se evaluarán las competencias asignadas en el curso:
 - Competencia general UPC asignada: Pensamiento Innovador. Nivel de logro: 2
 - Definición: Generar propuestas novedosas que aportan valor en un determinado contexto.
 - Competencia ABET N°6 asignada. Nivel de logro: Intermedio (2)
 - Definición: La capacidad de desarrollar y llevar a cabo la experimentación adecuada, analizar e interpretar datos, y usar el juicio de ingeniería para sacar conclusiones.

Agenda:


- Otros periféricos externos para los microcontroladores
- Microcontroladores de 32 bits

3

Otros periféricos externos para los microcontroladores

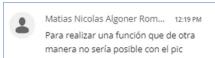 ¿Por qué necesitamos conectar periféricos externos al microcontrolador?










Display de siete segmentos gigante

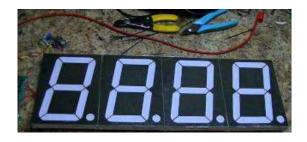- Tipo ánodo común
- Voltaje de operación 12V DC




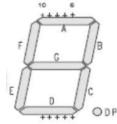


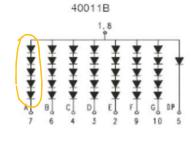



5


Diagrama interno del ULN2003A

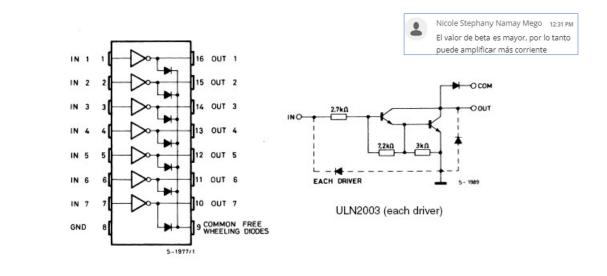


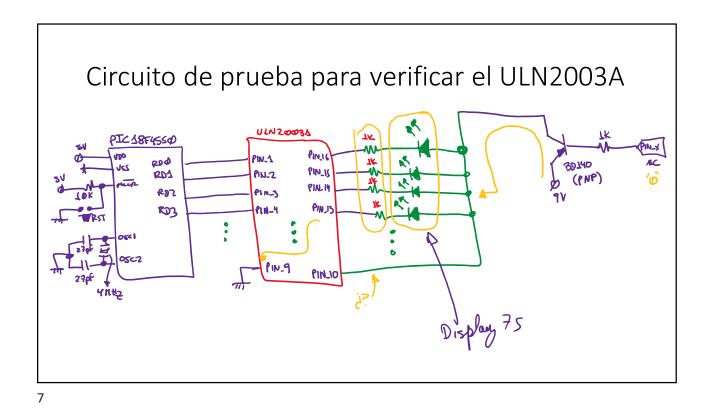

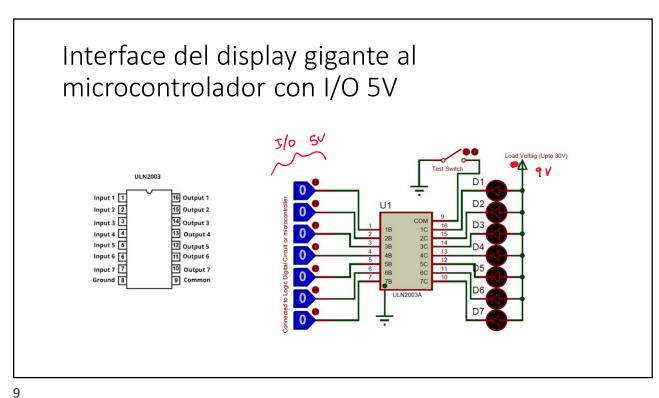

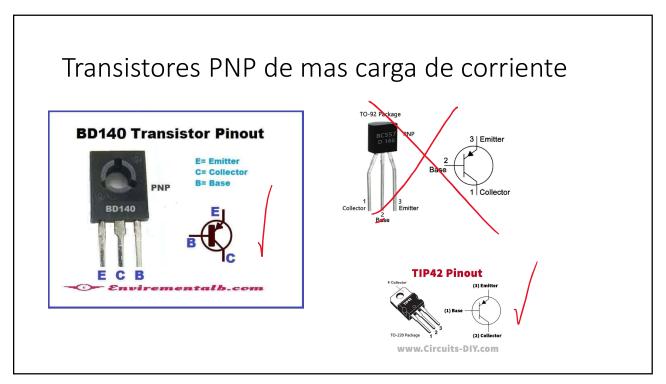

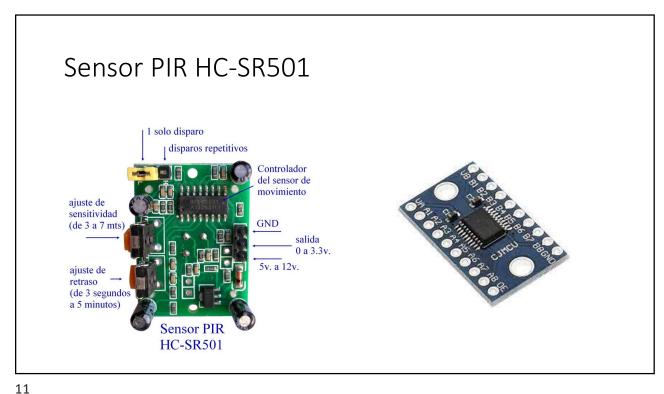

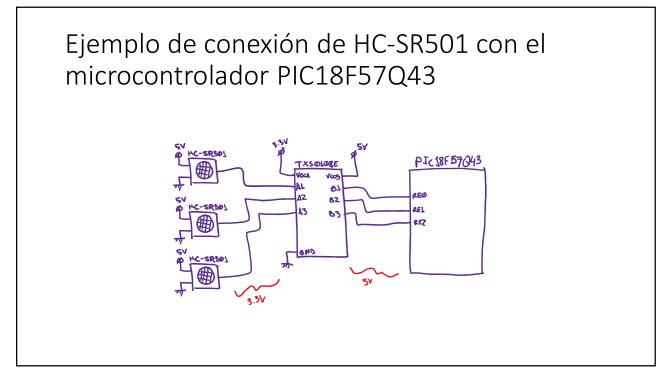

Módulo de microSD

• Trabajan a 3.3V



13


Módulo SS49E

• Sensor de efecto Hall basado en el KY-024




Módulo SS49E

• Diagrama esquemático

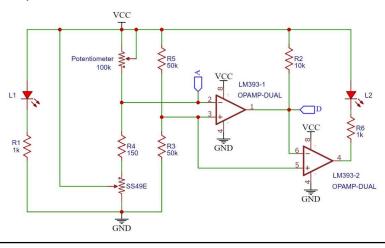


15

Levitación magnética

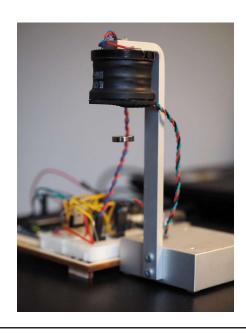

Conversores A/D más modernos:

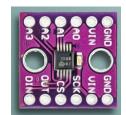- ADS1118
 - 3.3V
 - 16 bits
 - 4 canales
 - Protocolo SPI
- ADS1220
 - 3.3V
 - 24 bits
 - 4 canales
 - Protocolo SPI
 - Voltajes de referencia








17

Microcontroladores de 32 bits

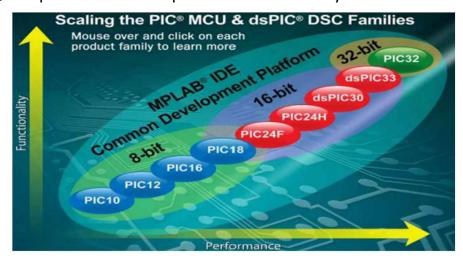- ¿Y qué pasó con los microcontroladores de 16 bits?
- ¿Por qué de frente nos pasamos entre 8 bits y 32 bits?



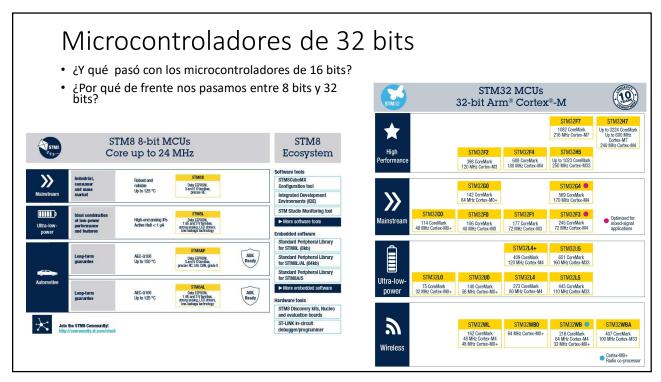

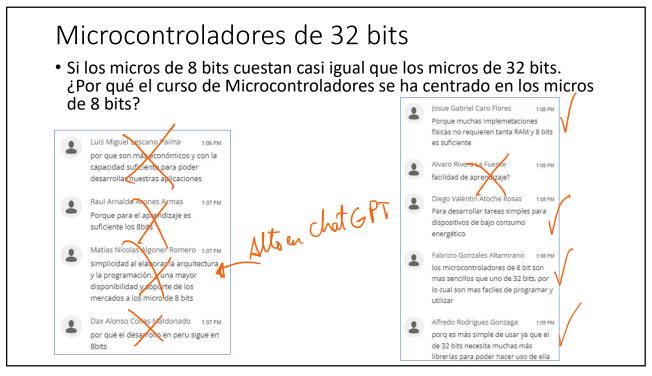



• No todas las aplicaciones con microcontroladores van a tener alta complejidad







21

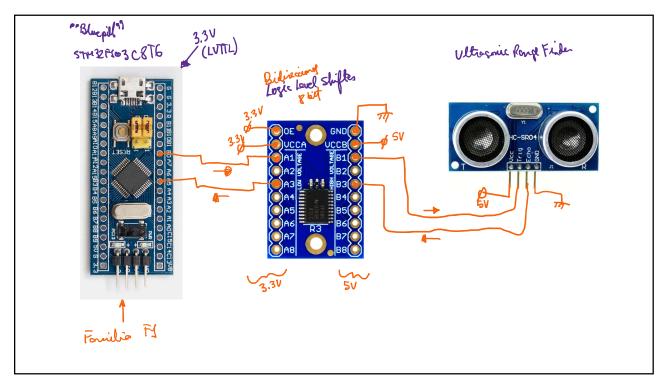

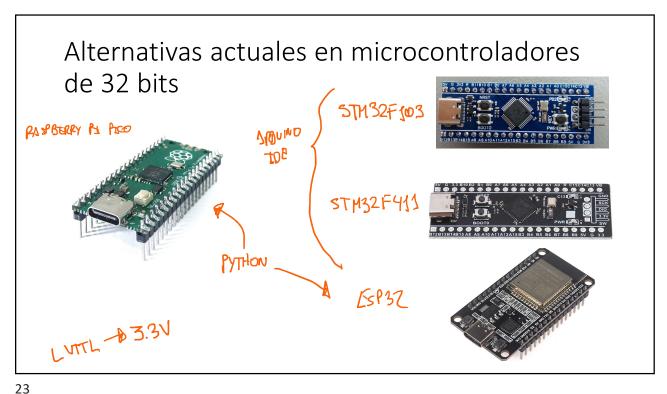

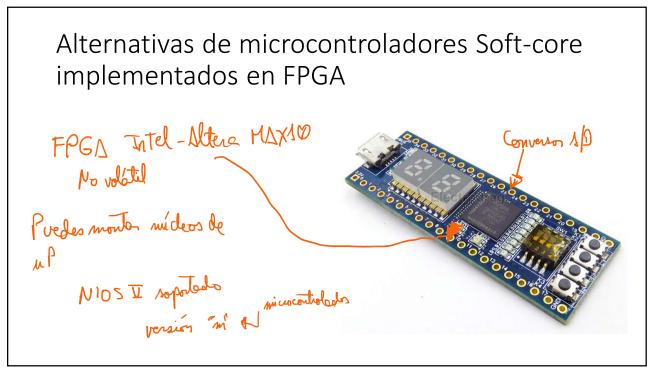

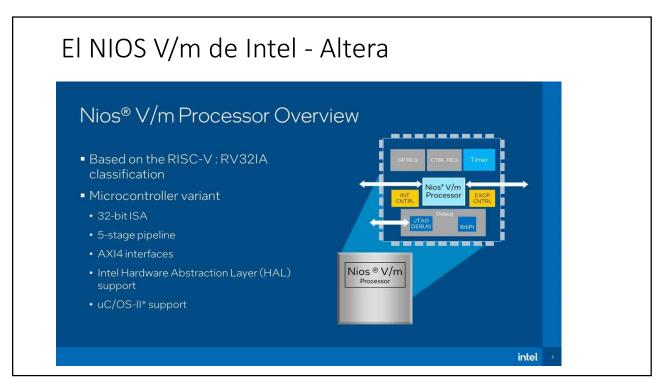

Fin de la sesión